

**Gerson Daniel Santos Marques**  
**José Raimundo Alves dos Santos Júnior**  
**Israel Rocha Santana**  
**Artur Pompílio Coité Araújo**

**Salvador - BA - Brasil**

**2021**

## SUMÁRIO

1	Introdução.....	3
2	Projeto.....	4
2.1	Módulo Principal.....	4
2.2	Display (parte 1).....	7
2.3	Conversor Binário-BCD.....	8
2.4	Display (parte 2).....	11
2.5	Instâncias.....	12
3	Conclusões.....	12
4	Referências Bibliográficas.....	15

# Introdução

A HDL (Hardware description language) é uma linguagem de modelagem e design de circuitos eletrônicos. Devido à sua flexibilidade e alternativas de alto nível, sua implementação reduz exponencialmente o tempo de desenvolvimento de um projeto, além de reduzir erros em uma área tão criteriosa como a de desenvolvimento eletrônico, e portanto é essencial para projetos do mercado. Dentre as HDL 's mais usadas, será usada para este projeto aquela que apresenta maior proximidade com linguagens de programação usuais: verilog.

O verilog é uma linguagem de descrição de hardware orientada a módulos. Sua simplicidade é perceptível ao comparar a eficiência de seu código, a qual realiza as mesmas operações que o VHDL com menos linhas e formalidades.

## VHDL

```
library IEEE;
use IEEE.STD_Logic_1164.all;
entity HALF_ADDER is
  port(a,b:in std_logic;
        sum,carry:out std_logic);
end entity HALF_ADDER;

architecture STRUCT of HALF_ADDER is

  component xor2
  port(a,b:in std_logic; c:out std_logic);
end component;

  component and2
  port(a,b:in std_logic; c:out std_logic);
end component;

begin
  X1: xor2 port map(a=>a,b=>b,c=>sum);
  A1: and2 port map(a=>a,b=>b,c=>carry);
end STRUCT;
```

## Verilog


```
module HALF_ADDER(a,b,sum,carry);
input a,b;
output sum,carry;

xor X1(sum,a,b);
and A1(carry,a,b);

endmodule
```

Para a escrita do código, existem três estilos possíveis de implementação: estrutural, dataflow e comportamental. O estilo estrutural se limita a descrição do circuito a ser efetuado, semelhante a um diagrama de blocos. Subindo um pouco o nível, encontra-se o nível dataflow, em que a descrição ocorre por meio de expressões lógicas e aritméticas. Por fim, temos o comportamental em que é descrito o comportamento procurado no circuito. Devido a sua proximidade com linguagens de programação, o estilo escolhido para este projeto será o comportamental, o que possibilita implementar um circuito complexo trivialmente.

 Ademais, para o projeto será usada a placa DE2-115 da Altera, bem como o software Quartus II versão 20.1 e modelsim para devidos testes. O display escolhido para a saída dos resultados será o de 7 segmentos.



No display de 7 segmentos temos 7 leds ordenados de “a” a “g”, em que podemos formar números de 0 a 9 conforme uma combinação dos leds.

# Projeto

## Módulo principal

À priori, é criado o módulo principal chamado calculadora. Este será responsável por definir qual operação a ser feita, bem como instanciar os outros módulos do projeto.

```

1  module calculadora(S,A,B,op,clk,rst,HEX0, HEX1, HEX2, HEX3, HEX4, HEX5, HEX6, HEX7);
2      input [7:0]A,B;
3      input [1:0]op;
4      input clk,rst;
5      output reg [26:0]s;
6
7      //Para instanciação:
8      wire [3:0] num0, num1, num2, num3, num4, num5, num6, num7;
9      output wire [6:0]HEX0, HEX1, HEX2, HEX3, HEX4, HEX5, HEX6, HEX7;
10
11     //Estados:
12     reg [2:0]State;
13
14     //Parametros
15     parameter soma = 3'b000,
16     subtracao = 3'b001,
17     multiplicacao = 3'b010,
18     divisao = 3'b011,
19     zerado = 3'b100;
```

Os valores de entrada “A” e “B” serão números de 8 bits, enquanto que a saída S pode chegar até 27 bits’. No entanto, devido ao uso de 8 displays, qualquer valor de operação

que exceda ao valor máximo possível (99.999.999) será tratado mais adiante. Em seguida, é criada uma variável de 2 bits chamada "op" em que será responsável pela escolha da operação a ser realizada, com 00 para soma, 01 para subtração, 10 para multiplicação e 11 para divisão. No fpga, os valores de "A" "B" e "op" serão introduzidos a partir dos 18 slides switches presentes no DE2-115. Destarte, os primeiros 16 switches serão destinados aos valores dos operandos, enquanto que os dois últimos relativos à operação.

As variáveis "clk" e "rst" representarão clock e reset respectivamente, enquanto que "State" simboliza o estado atual do circuito. A funcionalidade do reset será implementada em um push-button.

Ainda neste módulo, utilizando do estilo comportamental do verilog, serão recebidos os valores de input "A" e "B" e, relativo a operação "op", ocorrerão as devidas operações aritméticas.

```

12  always@(A,B,op,State)
13  begin
14      case(State)
15          soma: begin
16              S = A + B;
17              if (S > 99999999)
18                  S = 0;
19          end
20          subtracao:begin
21              if(A < B)begin
22                  S = (B - A);
23                  if (S > 99999999)
24                      S = 0;
25              end
26              else begin
27                  S = A - B;
28                  if (S > 99999999)
29                      S = 0;
30              end
31          end
32          multiplicacao:begin
33              S = A*B;
34              if (S > 99999999)
35                  S = 0;
36          end
37          divisao:begin
38              S = A/B;
39              if (S > 99999999)
40                  S = 0;
41          end
42      endcase
43  end
44

```

Portanto, dependendo de qual for o estado atual, será retornado à variável de saída “S” os valores referentes à operação em questão. É importante salientar que esta calculadora não retornará resultados negativos e, sendo assim, se subtrairmos um número menor por um número maior o resultado será positivo. Ademais, em divisões não exatas sempre será arredondado para o número menor, ou seja, em uma divisão de 9/10 o arredondamento será para 0 e não para 1. Como a divisão por 0 não está definida, o seu resultado será “X”. Em todos os casos há a presença do if que excluirá a possibilidade do resultado ser maior que o valor máximo capaz de ser exibido em 8 displays de 7 segmentos utilizados neste projeto.

Por fim, é configurado o reset e o clock para o bom funcionamento do projeto.

```

51 always@(posedge clk)
52 begin
53     if(rst)
54         begin
55             State <= zerado;
56         end
57     else case(op)
58         soma: State <= soma;
59         subtracao: State <= subtracao;
60         multiplicacao: State <= multiplicacao;
61         divisao: State <= divisao;
62         default: State <= soma;
63     endcase
64 end

```

Sempre que houver clear o valor referente à saída é zerado, enquanto que, em borda positiva de clock, o valor da variável de operação é passada como estado atual, o que permite o controle de todo projeto.

## Display( parte 1)

O display é uma das partes mais importantes na implementação de um projeto em uma placa FPGA. É nele em que será plotado o resultado de todas operações da calculadora descrita. Devido a saída ser um número de 27 bits, limitaremos para variar de 0 à 99999999, e, por conseguinte, precisará de 8 displays de 7 segmentos para exibir o

resultado por completo, o que não será um problema na placa DE2-115 utilizada no projeto. Destarte, conforme o manual da placa, os segmentos leds do display são ativos em baixo, e portanto, com ajuda do site “verilogguide.readthedocs.io” foi utilizado o seguinte módulo para tradução do resultado em dígitos no display.

```


2 module C7SEG(S,DATA_OUT);
3     input[3:0] S;
4     output reg [6:0] DATA_OUT;
5
6     always@(S)
7     begin
8         case(S)
9             0: DATA_OUT = 7'b1000000;
10            1: DATA_OUT = 7'b1111001;
11            2: DATA_OUT = 7'b0100100;
12            3: DATA_OUT = 7'b0110000;
13            4: DATA_OUT = 7'b0011001;
14            5: DATA_OUT = 7'b0010010;
15            6: DATA_OUT = 7'b0000010;
16            7: DATA_OUT = 7'b1111000;
17            8: DATA_OUT = 7'b0000000;
18            9: DATA_OUT = 7'b0010000;
19            default: DATA_OUT = 7'b1111111;
20        endcase
21    end
22 endmodule
23

```

Conforme o valor de saída “S” for variando, é perceptível que existe a combinação que exibirá esse número no display. O padrão de ordenamento de bits utilizado é o Little Endian e os leds são ordenados por “gfedcba”. Observa-se, no entanto, que o conversor em display apenas aceita números de 4 bits e retorna o display de 7 segmentos. Isto posto, o próximo módulo será essencial para o funcionamento do código, ele fará uma ponte entre o resultado do cálculo e o display.
 
## Conversor binário-bcd

Como supracitado, o display consegue plotar apenas dígitos de 0 a 9 e, portanto, números de, no mínimo, 4 bits. No entanto, nosso módulo da calculadora pode gerar resultados “S” de até 27 bits. É preciso, então, uma solução que sirva de ponte para esses dois módulos. Nesse sentido, no livro “Sistemas digitais: princípios e aplicações” o autor elabora o código BCD como: “Se cada dígito de um número decimal for representado por seu equivalente em binário, o resultado será um código denominado decimal codificado em binário (BCD)”. Ou seja, no código BCD, a cada 4 bits é representado um dígito, semelhante ao decimal.



Desse modo, é necessário implementar um módulo que converta o resultado “S” em BCD para exibir no display. Essa solução deve ser capaz de transformar um número binário em BCD e retornar os valores de unidade, dezenas, centenas e milhares.

Para tanto, é utilizado o algoritmo “Double Dabble”, também conhecido como “shift-and-add-3 algorithm” que permite realizar a conversão de binário para bcd. Primeiramente, é criado um registrador de tamanho “w” tal que permite colocar o valor binário em extenso junto ao valor bcd à ser gerado. Em vista disso, é utilizado a fórmula  $n + 4 \times \text{ceil}(n/3)$  visando descobrir a extensão desse registrador. Por exemplo, sendo o bit a ser convertido “n” = 15 (1111), calculando na fórmula, é visto que é necessário um registrador de 12 bits (8 para bcd e 4 para o valor original).

BCD		
dezenas	unidades	original
'0000'	0000'	1111

Começando o algoritmo, sempre ocorrerá “left-shift” até algum número BCD ser no mínimo 5 (0101). Sempre que algum número for maior igual a 5, será somado 3 (0011) e dado “left-shift” novamente. A operação irá terminar quando ocorrer “n” left-shifts. Como no nosso exemplo n é um número de 4 bits, portanto a operação terminará no 4º left-shift.

BCD		
dezenas	unidades	original
'0000'	0000'	1111
0000'	0001'	1110
0000'	0011'	1100
0000'	0111'	1000
0000'	1010'	1000
0001'	0101'	0000'
1	5	



Terminado o algoritmo, é retido um número convertido em BCD e o original zerado. Será feito, portanto, essa iteração em código verilog.

```

1 module bin2bcd
2   #( parameter          W = 27)
3   ( input    [26:0] bin  , //INPUT DE S;
4     output reg [35:0] bcd ); // RESULTADO EM BCD (36 bits pois cada 4 bits é um dígito, e
    temos oito dígitos);
5
6   integer i,j;
7
8   always @(bin) begin
9     for(i = 0; i <= 36; i = i+1) bcd[i] = 0;    // zerando valores
10    bcd[26:0] = bin;                             // passando valor original na
    direita
11
12    for(i = 0; i <= W-4; i = i+1)                //Profundidade
13      for(j = 0; j <= i/3; j = j+1)              // Largura
14        if (bcd[W-i+4*j -: 4] > 4)               // if > 4
15          bcd[W-i+4*j -: 4] = bcd[W-i+4*j -: 4] + 4'd3; // add 3
16    end
17
18  endmodule

```

Com a iteração realizada, é retornado um valor de 36 bits na variável BCD. Isso ocorre pois a cada 4 bits é representado um dígito, por se tratar de 8 dígitos são necessários 32 bits para representar o número máximo, os primeiros 4 bits servem apenas para realização do algoritmo e serão, portanto, descartados.

Subindo um pouco mais o nível e utilizando de artifícios do verilog, existe outra solução para este conversor binário-bcd. Como supramencionado, o verilog arredonda todas divisões para o número mais baixo. Sendo assim, e utilizando o operador de '%' que retorna o valor do resto, temos:

```

1 module binario2bcd (numero,num0,num1,num2,num3,num4,num5,num6,num7);
2   input [26:0]numero;
3   output reg[3:0] num0, num1, num2, num3, num4, num5, num6, num7;
4   reg [26:0]aux;
5
6   always@(numero)begin
7
8       num7= numero/10000000;
9       aux = numero%10000000;
10      num6 = aux/1000000;
11      aux = aux%1000000;
12      num5 = aux/100000;
13      aux= aux%100000;
14      num4 = aux/10000;
15      aux= aux%10000;
16      num3 = aux/1000;
17      aux= aux%1000;
18      num2 = aux/100;
19      aux= aux%100;
20      num1 = aux/10;
21      aux= aux%10;
22      num0 = aux;
23
24   end
25 endmodule

```

Quando é dividido, por exemplo, num1 por 10, o valor do dígito correspondente a dezena é isolado, em seguida o resto é passada para um registrador auxiliar para realizar a operação com o próximo dígito. Desta forma, utilizando o método para todas as casas é possível separar os dígitos de forma mais simplificada e direta.

## Display( parte 2)

Haja vista as implicações do conversor binário-bcd, é necessário fazer algumas reformulações no módulo do display.

```

5 module C7SEG(num0, num1, num2, num3, num4, num5, num6, num7, HEX0,
6   HEX1, HEX2, HEX3, HEX4, HEX5, HEX6, HEX7);
7   input[3:0] num0, num1, num2, num3, num4, num5, num6, num7; //
8   DÍgitos/bcd
9   //Cada HEX é um display
10  output reg [6:0]HEX0, HEX1, HEX2, HEX3, HEX4, HEX5, HEX6, HEX7;
11
12  //Criando parametros do display 7segmentos
13  parameter zero=7'b1000000, um = 7'b1111001, dois = 7'b0100100,
14  tres = 7'b0110000,quatro = 7'b0011001, cinco = 7'b0010010, seis =
15  7'b0000010, sete = 7'b1111000, oito = 7'b0000000, nove =
16  7'b0010000;

```

São criadas variáveis para cada display usado (HEX0 à HEX 7). Ademais, para facilitação, os parâmetros são criados com os valores necessários para ascender os números no display de 7 segmentos. Em seguida é implementado os cases para cada dígito bcd, passando-os para os displays:

```

9  always@(num0,num1,num2,num3,num4,num5,num6,num7)
10 begin
11     //Passando digito1 para o display1
12     case(num0)
13         0: HEX0 = zero;
14         1: HEX0 = um;
15         2: HEX0 = dois;
16         3: HEX0 = tres;
17         4: HEX0 = quatro;
18         5: HEX0 = cinco;
19         6: HEX0 = seis;
20         7: HEX0 = sete;
21         8: HEX0 = oito;
22         9: HEX0 = nove;
23     default: HEX0 = zero;
24 endcase

```

```

26     case(num1)
27         0: HEX1 = zero;
28         1: HEX1 = um;
29         2: HEX1 = dois;
30         3: HEX1 = tres;
31         4: HEX1 = quatro;
32         5: HEX1 = cinco;
33         6: HEX1 = seis;
34         7: HEX1 = sete;
35         8: HEX1 = oito;
36         9: HEX1 = nove;
37     default: HEX1 = zero;
38 endcase
39

```

Todos os display devem ser atendidos, e portanto, os cases seguirão até o num7 e HEX7. Desta forma, é garantido que o display receba os valores nos conformes.

## Instâncias

Como supracitado, será usado o módulo “calculadora” para realização das instâncias dos módulos do projeto. Para sintetização é preciso de uma variável tipo NET para instanciar. É criado, portanto, registradores de num0 à num7 para armazenar os valores bcds após a conversão, e passar para o módulo do display.

```

74  binario2bcd bcd(.numero(S),.num0(num0) , .num1(num1), num2(num2), .num3(num3),
75  .num4(num4), .num5(num5), .num6(num6), .num7(num7));
76  C7SEG seg7(.num0(num0) , .num1(num1), num2(num2), .num3(num3), .num4(num4),
    .num5(num5), .num6(num6), .num7(num7), .HEX0(HEX0), .HEX1(HEX1), .HEX2(HEX2),
    .HEX3(HEX3), .HEX4(HEX4),.HEX5(HEX5),.HEX6(HEX6), .HEX7(HEX7));

```

É passado para o conversor o valor do resultado das operações “S” e este retorna o valor S em bcd (num0 à num7). Em seguida, é passado o valor em bcd para o módulo do 7segmentos enquanto retorna os valores do display, e assim, finalizando o design do projeto.

## Conclusões

### Testbenchs

Para a realização dos testbenchs do projeto, foi utilizada a metodologia baseada em task e funções. Isso ocorrerá pois esse procedimento é o mais flexível, o que nos permite focar em apenas uma funcionalidade (como somar, subtrair, dividir e multiplicar) o que propicia maior facilidade na manutenção.

Isto posto, partiremos para o esboço da implementação. Será feita uma task para realização de soma no Testbench no módulo principal “calculadora”:

```

//Task para soma:
task somar(input integer num1, input integer num2);
  begin
    A = num1;
    B = num2;
    op = 00;
    toggle_clk;
  end
endtask

```

Agora podemos instanciar a task, passando assim valores aleatórios utilizando do artifício “\$random” do verilog.

```

initial begin
  repeat(10)begin
    somar($random, $random);
    display;end

```

Desta forma, serão feitas 10 repetições de soma, as quais podemos validar no console:

```

# KERNEL: A: 36,B: 1 ,S 37
# KERNEL: A: 9,B: 99 ,S 108
# KERNEL: A: 13,B: 13 ,S 26
# KERNEL: A:101,B: 18 ,S 119
# KERNEL: A: 1,B: 13 ,S 14
# KERNEL: A:118,B: 61 ,S 179
# KERNEL: A:109,B: 12 ,S 121
# KERNEL: A:121,B: 70 ,S 191
# KERNEL: A: 69,B: 42 ,S 111
# KERNEL: A:101,B:119 ,S 220

```

Destarte, as task serão feitas para cada operação da nossa calculadora, particionando, assim, nosso testbench e facilitando eventuais manutenções no código.

Nesse sentido, da mesma forma será feito o verificador do algoritmo bcd e do display de 7 segmentos.

```

3 module teste2;
4   reg [26:0] numero;
5   wire [3:0] num0, num1, num2, num3, num4, num5, num6, num7;
6
7   bin2bcd conv(.numero(numero), .num0(num0), .num1(num1),
8   .num2(num2), .num3(num3), .num4(num4), .num5(num5), .num6(num6),
9   .num7(num7));
10  initial begin
11    repeat(10)
12      begin
13        converter($random);
14      end
15  end
16  task converter(input integer N); //Task para conversão
17    begin
18      numero = N; // É passado um número aleatorio para numero
19      display;
20    end
21  endtask
22  task display; //task para printar no console;
23    #1 $display("bin :%d, bcd:%d %d %d %d %d %d %d ",
24    numero, num7, num6, num5, num4, num3, num2, num1,
25    num0);
26  endtask
27 endmodule

```

# Referências Bibliográficas

1. PCS-EPUSP. **Calculadora Simples em VHDL**. Apostila de PCS 2308/2355, 2015. Disponível em:
2. [https://www2.pcs.usp.br/~labdig/pdf/files\\_2015/calculadora-vhdl-semestral.pdf](https://www2.pcs.usp.br/~labdig/pdf/files_2015/calculadora-vhdl-semestral.pdf);
3. <https://verilogguide.readthedocs.io/en/latest/verilog/vvd.html#seven-segment-display>;
4. TOCCI, R. J.; WIDMER, N. S.; MOSS, G. L. **Sistemas digitais: princípios e aplicações**. 11<sup>a</sup> ed., Pearson, 2011;
5. [https://en.wikipedia.org/wiki/Double\\_dabble](https://en.wikipedia.org/wiki/Double_dabble);
6. [https://www.intel.com/content/dam/altera-www/global/en\\_US/portal/dsn/42/doc-us-dsnbk-42-1404062209-de2-115-user-manual.pdf](https://www.intel.com/content/dam/altera-www/global/en_US/portal/dsn/42/doc-us-dsnbk-42-1404062209-de2-115-user-manual.pdf)